Enunciado Ayudantía 13

30 de Septiembre 2025 - Profesora Macarena Domínguez

Ayudante: Luis Rivera Ly - luisriveraly@uc.cl

1 Medios Conductores

1.1 Medios Conductores - Resultados de Aprendizaje

Al término de este módulo, se espera que el estudiante sea capaz de:

- ☑ Comprender los conceptos de intensidad de corriente y resistencia eléctrica.
- ☑ Calcular la densidad de corriente eléctrica que circula a través de una sección transversal mediante la Ley de Ohm Microscópica.
- ☑ Calcular el campo eléctrico generado por una corriente eléctrica mediante la Ley de Ohm Microscópica.
- ☑ Calcular la intensidad de corriente eléctrica que circula a través de una sección transversal a partir de su definición.
- ☐ Identificar y aplicar la condición de borde normal a la densidad de corriente eléctrica cuando sea necesario.
- ☑ Identificar y aplicar la condición de borde tangencial al campo eléctrico cuando sea necesario.
- ☑ Determinar la resistencia eléctrica de una configuración mediante la Ley de Ohm Macroscópica.
- ☑ Determinar la resistencia eléctrica de un cuerpo a partir de su definición.
- ☑ Modelar las variaciones de las dimensiones de un cuerpo mediante la ecuación de la recta.
- ☐ Relacionar y comprender los conceptos de resistividad y conductividad de un material.
- ☐ Calcular la densidad de corriente eléctrica que circula a través de una sección transversal mediante la velocidad de deriva de sus portadores de carga.
- ☑ Conocer la unidad de medida para la intensidad de corriente y resistencia eléctrica.

1.2 Medios Conductores - Generalidades

En primer lugar, la corriente eléctrica se puede definir como:

$$I = \frac{dQ}{dt} \tag{1}$$

Donde "dQ" es la carga neta que pasa por una sección transversal de área "A" durante un tiempo infinitesimal "dt". Por convención, la corriente tendrá el sentido del movimiento de las cargas positivas y su unidad de medida en el S.I es el "Ampère":

$$1 \text{ A} = 1 \frac{\text{C}}{\text{s}} \tag{2}$$

Luego, la corriente total a través de un cuerpo se puede escribir como:

Densidad	Integral Intensidad Corriente	Otras Expresiones
Superficial	$I = \int_L (\mathbf{K}(\mathbf{x}) \times \hat{\mathbf{n}}) \cdot d\mathbf{l}(\mathbf{x})$	———
Volumétrica	$I = \iint_S \mathbf{J}(\mathbf{x}) \cdot d\mathbf{S}(\mathbf{x})$	$\mathbf{J} = qn\mathbf{v}_d$

Donde "$\mathbf{K}(\mathbf{x})$" y "$\mathbf{J}(\mathbf{x})$" son las densidades de corriente superficial y volumétrica, "$\hat{\mathbf{n}}$" el vector normal a la superficie por donde circula la corriente, "v_d" la velocidad media o de deriva de las cargas y "n" el número de portadores de carga por unidad de volumen.

Por otra parte, la ecuación de continuidad describe el principio de conservación de carga como:

$$\vec{\nabla} \cdot \mathbf{J}(\mathbf{x}, t) + \frac{\delta \rho(\mathbf{x})}{\delta t} = 0 \tag{3}$$

Además, para corrientes en estado estacionario (i.e sin dependencia temporal) se cumple que:

$$\vec{\nabla} \cdot \mathbf{J}(\mathbf{x}) = 0$$

$$J_{1n} = J_{2n} \tag{4}$$

$$E_{1t} = E_{2t} \tag{5}$$

Donde "t" y "n" son las componentes tangencial y normal, mientras que los subíndices "1" y "2" denotan los medios de la interfaz. Por último, la solución de la ecuación de continuidad es:

$$\rho(\mathbf{x}, t) = \rho_0(\mathbf{x}) e^{-t/\tau}$$

Donde "$\tau = \varepsilon_0 / \sigma$" es el tiempo de decaimiento o relajación.

1.3 Medios Conductores - Ley de Ohm Macroscópica y Microscópica

La Ley de Ohm macroscópica se puede expresar como:

$$V = IR \tag{6}$$

Donde "R" es la resistencia eléctrica del material, la cual se opone al flujo de corriente eléctrica. Su unidad de medida en el S.I es el "Ohm":

$$1\ \Omega = 1\ \frac{\mathrm{V}}{\mathrm{A}} \tag{7}$$

Asimismo, la resistencia para un conductor tipo cable se puede modelar como:

$$R = \int_L \frac{\rho}{A}\, dl \tag{8}$$

Donde "L" es el largo, "A" el área de la sección transversal y "ρ" la resistividad del material. Ahora, se puede definir la conductividad de un material como:

$$\sigma = \frac{1}{\rho} \tag{9}$$

En general, la resistividad y resistencia varían linealmente con la temperatura de acuerdo a:

$$\rho(T) = \rho_0(1 + \alpha(T - T_0))$$
$$R(T)) = R_0(1 + \alpha(T - T_0))$$

Donde "α" es el coeficiente de temperatura de resistividad, mientras que "ρ_0" y "R_0" es la resistividad y resistencia de referencia, respectivamente.

Por último, la Ley de Ohm puede ser escrita localmente como:

$$\mathbf{J}(\mathbf{x}) = \sigma \mathbf{E}(\mathbf{x}) \tag{10}$$

De aquí, se extrae que el componente vectorial de $\mathbf{J}$ será igual que el de $\mathbf{E}$.

1.4 Medios Conductores - Cómo Utilizarlo Correctamente I

Los pasos a seguir para calcular la resistencia de un conductor por definición son:

1. Generalmente, les pedirán determinar la resistencia entre dos caras de un cuerpo. El camino entre estas caras constituirá el área de la sección transversal a calcular y pueden modelarlo según su forma: si es una circunferencia será πr^2, si es un rectángulo será $a \cdot b$, entre otros.
2. Es probable que esta sección transversal varíe a lo largo del cuerpo y, con ello, el radio de la circunferencia, el lado del rectángulo, etc. Pueden haber miles de métodos, pero en coordenadas cartesianas será fácil calcular esta variación mediante una ecuación de la recta, la cual pueden revisar en el Anexo **??**.
3. Finalmente, se reemplaza el área (que puede o no estar en función de un parámetro a integrar) y se utiliza la expresión por definición:

$$R = \int_L \frac{\rho}{A}\, dl$$

Es posible que no sea necesario integrar, sino solo conocer el largo del cuerpo. No obstante, y si el área de la sección transversal varía a medida que se recorre el cuerpo, se deberá integrar.

1.5 Medios Conductores - Cómo Utilizarlo Correctamente II

El fuerte de esta sección será determinar la corriente y/o resistencia presente en una configuración. Para ello:

1. Se deberá utilizar la Ley de Ohm macroscópica. Generalmente entregarán la diferencia de potencial a la que se encuentra la configuración, por lo que será un dato conocido y quedará despejar "I" o "R" según corresponda:

$$V = IR$$

En caso de que no expliciten el lugar de la carga positiva/negativa, se asume que la positiva se encuentra en el lugar más interno, mientras que la negativa en el más externo.

2. Nos podemos enfrentar a distintas situaciones:

   a) En el caso de que no se presente ningún corte importante, nos saltamos al paso "3".

   b) En el caso de que en una misma sección transversal hayan 2 o más conductividades distintas, se tendrá que utilizar la siguiente condición de borde:

$$E_{1t} = E_{2t}$$

Si es que se utiliza esta condición, el orden de los pasos no se modifica y se suman las intensidades de cada parte para dar con la intensidad total.

   c) En el caso de que en distintas secciones transversales hayan 2 o más conductividades distintas, se tendrá que utilizar la siguiente condición de borde:

$$J_{1n} = J_{2n}$$

Si es que se utiliza esta condición, se realiza el paso "4" antes que el "3".

3. Luego, se tendrá que determinar la densidad de corriente a partir de la Ley de Ohm microscópica:

$$\mathbf{J} = \sigma \mathbf{E}$$

Para ello será necesario conocer el campo eléctrico, ya sea por Ley de Gauss Generalizada o por definición.

4. Para llegar a la intensidad de corriente, se tendrá que recurrir a su definición:

$$I = \iint_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{S}$$

Si $\mathbf{J}$ es constante, este cálculo resultará en el producto entre el área de la superficie y la componente ortogonal de la densidad de corriente. Además, y por producto punto, la componente del diferencial de superficie a usar deberá ser igual que el de $\mathbf{J}$.

1.5.1 "Problemas de Electromagnetismo", 2.3.4, Sebastián Urrutia

Suponga que se construye una cuña y un cono truncado usando material de resistividad ρ. Determine la resistencia de los cuerpos entre las caras A y B mostradas en la figura.

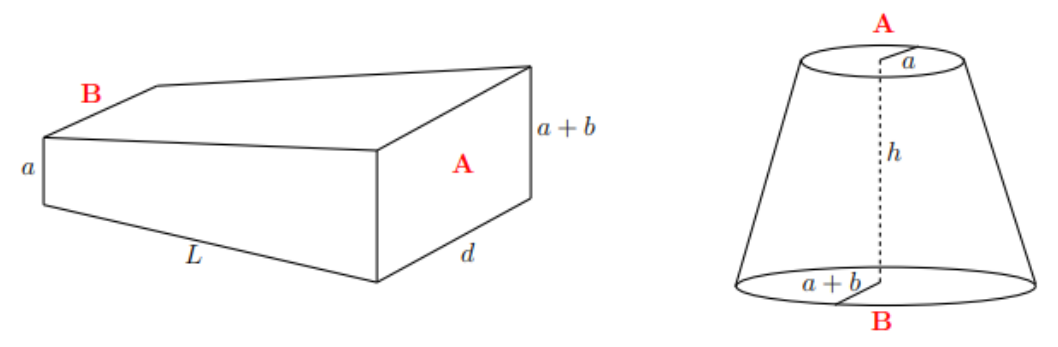


Figura 1. Esquema sobre la cuña y el cono en estudio.

Solución a) y b)

Paso 0: ¿Cómo plantear el ejercicio?

Se pide determinar la resistencia entre las caras A y B de la cuña y el cono. Como se conoce su resistividad, se utilizará la expresión de resistencia por definición:

$$R = \int \frac{\rho}{A}\, dl$$

Como el área varía dependiendo del largo, es necesario integrar.

1.5.2 "Control 2 2017-2", Problema 1, Departamento de Física

Se dispone de dos placas conductoras planas y paralelas (i.e capacitor), de sección $2S$ y separadas una distancia d. La mitad del espacio existente entre ellas está ocupado por un material de conductividad g_1 y permitividad ε_1. La otra mitad está ocupado por un material de conductividad g_2 y permitividad ε_2. El sistema se encuentra en estado estacionario, conectado a un generador que establece una diferencia de potencial V_0 entre las placas, determine:

a) Los campos **E** y **D** entre las placas.

b) La densidad de corriente **J** entre las placas.

c) La intensidad de corriente (en cada medio y total) y la resistencia del sistema.

d) La carga libre en cada una de las placas. ¿Es la misma en ambas mitades? Explique su resultado.

e) La potencia disipada por efecto Joule. ¿De dónde proviene esta energía disipada?

f) La capacitancia y la energía que almacena la configuración.

g) Si el generador se desconecta, explique cualitativamente qué sucederá. ¿Cuánta energía se disiparía a lo largo del tiempo?

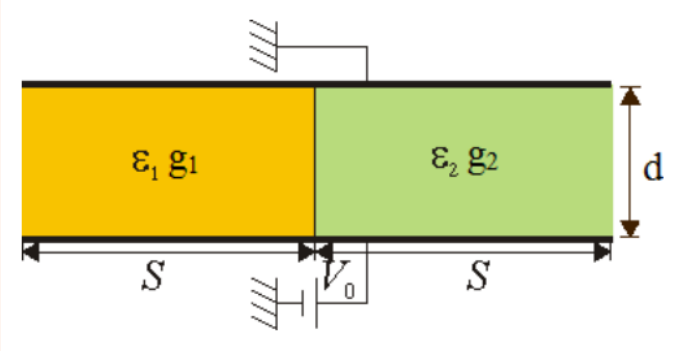


Figura 2. Condensador conectado a un generador.

Solución a), b) y c)

Paso 0: ¿Cómo plantear el ejercicio?

Se pide determinar la resistencia entre las placas conductoras (i.e $0 < z < d$). En primer lugar, la intensidad de corriente estará dada por:

$$I = \iint_S \mathbf{J}(\mathbf{x}) \cdot d\mathbf{S}(\mathbf{x})$$

Como la conductividad no es constante en la misma sección transversal, se debe cumplir la siguiente condición de borde:

$$E_{1t} = E_{2t}$$

Ahora, la densidad de corriente se puede calcular como:

$$\mathbf{J}(\mathbf{x}) = \sigma \mathbf{E}(\mathbf{x})$$

Asimismo, el vector desplazamiento para un dieléctrico está dado por:

$$\mathbf{D} = \varepsilon \mathbf{E} = \varepsilon_0 \kappa \mathbf{E}$$

Luego, se puede utilizar la forma integral de la relación campo - potencial:

$$V(\mathbf{r}_b) - V(\mathbf{r}_a) = -\int_{\mathbf{r}_a}^{\mathbf{r}_b} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l}$$

Finalmente, la resistencia se puede calcular utilizando la Ley de Ohm Macroscópica:

$$V = IR$$

Solución d)

Paso 0: ¿Cómo plantear el ejercicio?

Se pide determinar la densidad de carga libre total (superficial y volumétrica) en cada una de las placas (i.e $r = 0$ y $r = d$), por lo que se utilizará la forma diferencial de la Ley de Gauss Generalizada y la expresión relacionada con la discontinuidad del desplazamiento eléctrico:

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_f$$

$$D_{2n} - D_{1n} = \sigma_f \Big|_{r=a}$$

Luego, será necesario calcular los desplazamientos eléctricos
en las regiones colindantes a $z = 0$ y $z = d$: $z > d$ y $z < 0$.
Como el espacio está relleno con distintos materiales dieléctricos,
se debe calcular por separado la densidad en tales regiones.

Solución f), g) y h)

Paso 0: ¿Cómo plantear el ejercicio?

Se pide determinar la energía almacenada y la capacitancia del sistema. La energía almacenada en un condensador se puede expresar de distintas maneras:

$$U = \frac{1}{2}\frac{Q^2}{C} = \frac{1}{2}CV^2 = \frac{1}{2}QV$$

Por último, la capacitancia de un condensador de placas paralelas se puede escribir como:

$$C = \frac{\varepsilon A}{d}$$

2 Introducción a Circuitos Eléctricos

2.1 Introducción a Circuitos Eléctricos - Resultados de Aprendizaje

Al término de este módulo, se espera que el estudiante sea capaz de:


- ☑ Identificar nodos y comprender sus implicancias eléctricas en diversos circuitos eléctricos.
- ☑ Identificar mallas y comprender sus implicancias eléctricas en diversos circuitos eléctricos
- ☐ Identificar y utilizar convenientemente supernodos y supermallas en diversos circuitos eléctricos.
- ☑ Aplicar la Ley de Kirchoff para corrientes (KCL) en diversos circuitos eléctricos.
- ☑ Aplicar la Ley de Kirchoff para voltajes (KVL) en diversos circuitos eléctricos.
- ☑ Analizar e interpretar los resultados obtenidos a partir de la aplicación de las Leyes de Kirchoff en diversos contextos.
- ☑ Comprender la convención del sentido de la corriente en relación a la diferencia de potencial existente en un componente circuital.
- ☑ Comprender y utilizar convenientemente el nodo tierra, de manera de aprovechar sus efectos en el potencial eléctrico.
- ☑ Utilizar la Ley de Ohm para el cálculo de voltaje, intensidad o resistencia eléctrica según el contexto.
- ☑ Identificar resistores conectados en serie y paralelo en diversas configuraciones.
- ☑ Determinar la resistencia equivalente de una configuración mediante el método de conexiones.
- ☑ Calcular la potencia eléctrica entregada o disipada por un elemento circuital mediante la Ley de Joule según el contexto.
- ☑ Realizar balances de potencia eléctrica para diversos circuitos eléctricos.
- ☑ Identificar la presencia de cortocircuitos y sus efectos eléctricos según el contexto.
- ☐ Identificar la presencia de circuitos abiertos y sus efectos eléctricos según el contexto.
- ☑ Resolver sistemas de ecuaciones de forma rápida y eficiente.
- ☐ Conocer los instrumentos de medición circuitales básicos y sus respectivos usos.
- ☐ Obtener los mínimos y máximos de una función mediante el método de la derivada.
- ☐ Utilizar límites matemáticos y técnicas relacionadas, tales como la regla de L'hopital.
- ☐ Comprender y utilizar convenientemente fuentes de prueba, de manera de aprovechar sus efectos eléctricos.
- ☑ Conocer la unidad de medida para la potencia eléctrica.

2.2 Circuitos Eléctricos - Generalidades

Un dispositivo que suministra energía eléctrica a un circuito se llama fuente de fuerza electromotriz (fem):

$$\varepsilon = \frac{dW}{dq} \tag{11}$$

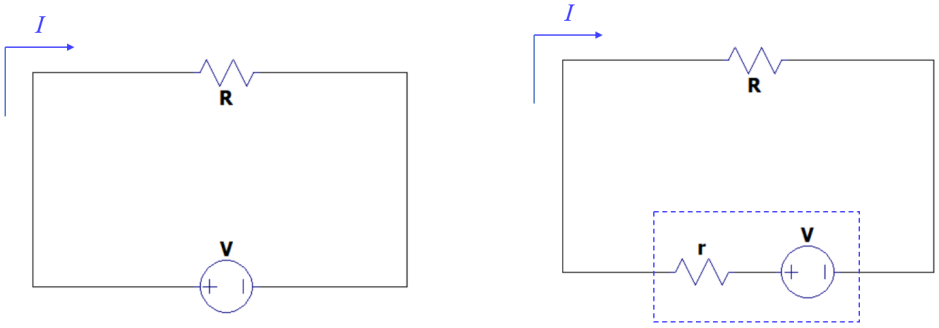Donde "dW" es el trabajo hecho para mover la(s) carga(s) en cuestión.
Un ejemplo de fem sería una batería, la cual puede ser ideal
o real dependiendo si presenta o no resistencia interna:




(a) Circuito con batería ideal

(b) Circuito con batería real

Figura 3. Diagramas sobre los tipos de baterías.

Por otra parte, un conjunto de "N" resistores puede conectarse de distintas formas:

Conexión	Resistencia Equivalente	Efectos Eléctricos
Serie	$R_{eq} = \sum_{i=1}^{N} R_i$	Misma Corriente en cada R_i
Paralelo	$\frac{1}{R_{eq}} = \sum_{i=1}^{N} \frac{1}{R_i}$	Mismo Voltaje en cada R_i

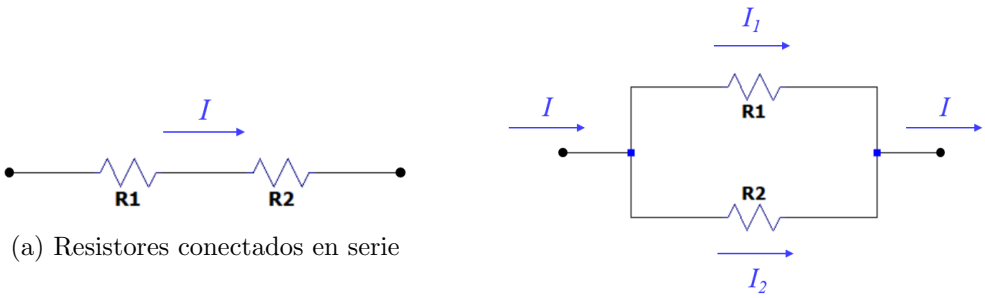

(a) Resistores conectados en serie

(b) Resistores conectados en paralelo

Figura 4. Diagramas sobre las configuraciones de resistores.

Finalmente, la energía eléctrica disipada por un resistor se puede expresar como:

$$E = \int_0^t P \, dt \tag{12}$$

Donde "P" es la potencia eléctrica disipada por el mismo,
la cual según la Ley de Joule se puede expresar como:

$$P = VI = I^2R = \frac{V^2}{R} \tag{13}$$


Además, y como es un tipo de potencia,
su unidad de medida en el S.I será el "Watt":

$$1 \text{ W} = 1 \frac{\text{J}}{\text{s}} \tag{14}$$


2.3 Circuitos Eléctricos - Instrumentos de Medición

Por último, existen dos instrumentos de medición básicos para la electrónica:

Instrumento de Medición	¿Qué característica mide?	Condiciones Ideales
Amperímetro	Intensidad de Corriente	Conexión en Serie y Resistencia Interna Baja
Voltímetro	Diferencia de Potencial	Conexión en Paralelo y Resistencia Interna Alta

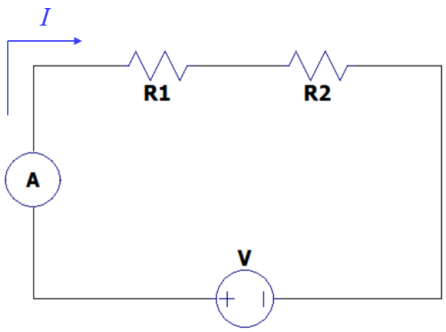

(a) Circuito en presencia de amperímetro

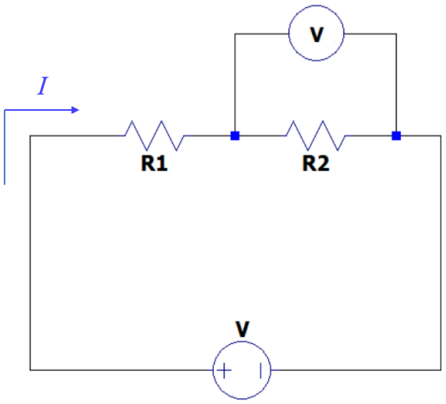

(b) Circuito en presencia de voltímetro


Figura 5. Diagramas sobre los instrumentos circuitales básicos de medición.

2.4 Circuitos Eléctricos - Casos Especiales

Es posible que se enfrenten a dos situaciones "especiales":

a) ¿Qué es un **cortocircuito**? Se produce un cortocircuito cuando una rama sin ningún componente circuital se encuentra conectada en paralelo con otras ramas. Luego, la corriente preferirá movilizarse a través del camino que menos se le oponga. Además, y si una fuente de voltaje se apaga, esta es retirada del circuito y sus terminales siguen unidos.

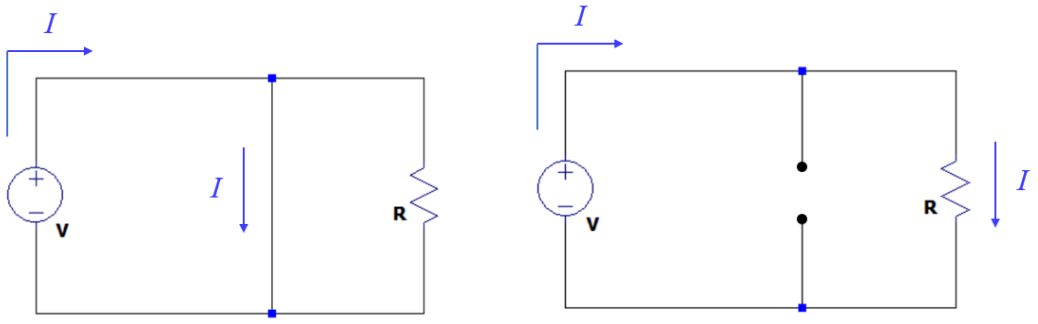b) ¿Qué es un **circuito abierto**? Se produce un circuito abierto cuando parte de este está interrumpido o desconectado, provocando la imposibilidad de circulación de corriente eléctrica en tal área. Además, y si una fuente de corriente se apaga, el circuito se abre y sus terminales no siguen unidos.



(a) Ejemplo de cortocircuito (b) Ejemplo de circuito abierto

Figura 6. Diagramas sobre los casos circuitales especiales.

2.5 Circuitos Eléctricos - Cómo Utilizarlo Correctamente I

Lo más importante será reducir resistencias/capacitores para simplificar cálculos:

a) ¿Cómo identificar resistencias/capacitores en serie? Estos estarán en una misma rama, es decir, en una misma línea sin "cortes". De esta manera, la corriente será la misma para cada uno de los componentes circuitales.

b) ¿Cómo identificar resistencias/capacitores en paralelo? Estos tendrán terminales idénticos, es decir nacerán en un mismo nodo y llegarán a otro nodo conjuntamente. De esta manera, la diferencia de potencial será la misma para cada uno de los componentes circuitales.

2.6 Circuitos Eléctricos - Leyes de Kirchoff

Gracias a la 1° Ley de Kirchoff (KCL), se determina que la suma de corrientes que llegan a un nodo debe ser igual a la suma de corrientes que salen por el mismo:

$$\sum_{\text{entrada}} I_k = \sum_{\text{salida}} I_j \tag{15}$$

Un nodo es un conjunto de puntos que poseen el mismo voltaje.
Pese a que no es del todo correcto, se tiende a pensar que
un nodo es solo la intersección entre varias ramas circuitales.

Por otra parte, la 2° Ley de Kirchoff (KVL) enuncia que la suma de los voltajes en cada malla debe ser igual a 0:

$$\sum_{\text{malla}} V_k = 0 \tag{16}$$

Una malla es un camino cerrado formado por variados elementos circuitales.

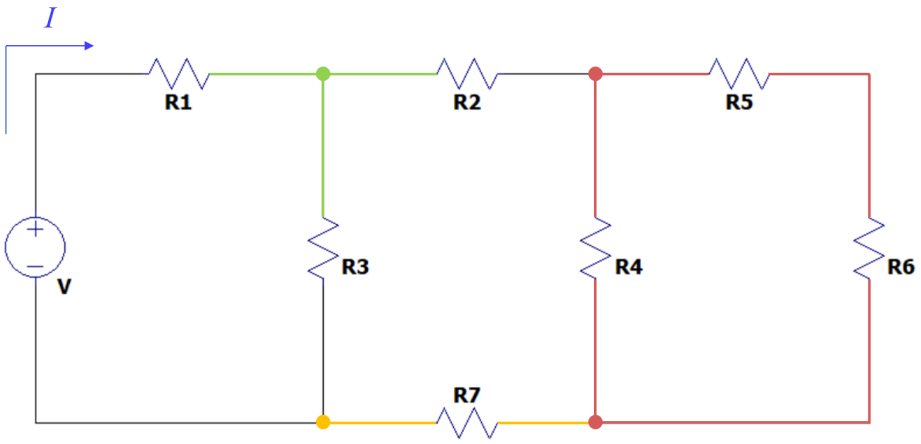


Figura 7. Esquema circuital sobre ramas, nodos y mallas.

2.7 Circuitos Eléctricos - Cómo Utilizarlo Correctamente II

Estos métodos se usarán prácticamente en todos los ejercicios y serán útiles para circuitos más complejos:

a) **Método de Nodos (KCL):**

1. ¿Cuándo elegir método de nodos? Se utilizará cuando se presenten varias fuentes independientes/dependientes de corriente y/o bastantes mallas.
2. Luego, se tendrá que elegir de forma arbitraria el voltaje a tierra y nombrar el voltaje de los nodos. Se debe notar que el voltaje se mantendrá constante mientras no pase por algo que sume o reste potencial (i.e resistores, fuentes, etc).
3. Asignar arbitrariamente el sentido de la corriente que circula por cada uno de los elementos circuitales, notando que esta ingresa por el polo positivo.

4. Armar las ecuaciones de nodos. Para ello, se debe observar cada nodo y considerar las corrientes que entran y salen de este:

$$\sum_{\text{entrada}} I_k = \sum_{\text{salida}} I_j$$

Luego, las intensidades provenientes de resistores deberán ser reemplazadas mediante la Ley de Ohm. Es importante destacar que la diferencia de potencial en cada resistor se debe hacer en el mismo sentido que circula la corriente:

$$I = \frac{\Delta V}{R} = \frac{V_b - V_a}{R}$$

Donde V_b y V_a son los voltajes del nodo inicial y final, respectivamente.

5. ¿Cuántas ecuaciones armar? La cantidad de ecuaciones debe ser igual a la cantidad de incógnitas que haya. En caso de que falten ecuaciones, se puede utilizar la Ley de Ohm en algún resistor, KVL y/o construir un supernodo. Esta última opción se aplicará cuando haya una rama "vacía/inútil" (sin que haya cortocircuito) o cuando se presente una fuente de voltaje en medio de un nodo.
6. Finalmente, se resuelve el sistema de ecuaciones.

b) **Método de Mallas (KVL):**

1. ¿Cuándo elegir método de mallas? Se utilizará cuando se presenten varias fuentes independientes/dependientes de voltaje y/o pocas mallas.
2. Luego, se tendrá que nombrar arbitrariamente las corrientes que circulan por las mallas. Por simplicidad, se espera que sus sentidos sean iguales (o todos horarios o todos antihorarios).
3. También, se deberá asignar arbitrariamente el sentido de la corriente que circula por cada uno de los elementos circuitales, notando que esta ingresa por el polo positivo.
4. Armar las ecuaciones de mallas. Para ello, se debe observar cada malla y recorrerla en un sentido arbitrario, ojalá en el sentido otorgado anteriormente. Al pasar por un elemento circuital, se sumará su voltaje si se entra de + a − (en caso contrario se resta):

$$\sum_{\text{malla}} V_k = 0$$

El sumar o restar voltaje es una convención propia y se puede usar otra mientras se sea consistente. Luego, los voltajes provenientes de resistores deberán ser reemplazados mediante la Ley de Ohm. Es importante destacar que la diferencia de potencial debe respetar la convención utilizada con respecto a la corriente en cada resistor:

$$\Delta V = IR = (I_b - I_a)R$$

Donde I_b e I_a son las intensidades de las mallas que ingresan por el polo positivo y negativo, respectivamente.

5. ¿Cuántas ecuaciones armar? La cantidad de ecuaciones debe ser igual a la cantidad de incógnitas que haya. En caso de que falten ecuaciones, se puede utilizar la Ley de Ohm en algún resistor, KCL y/o construir una supermalla. Esta última opción se aplicará cuando se presente una fuente de corriente en medio de la malla.
6. Finalmente, se resuelve el sistema de ecuaciones.

2.7.1 "I2 2022-2", Problema 2, Facultad de Física

Considere el circuito de la figura, donde $R_a = 2\ \Omega$, $R_b = 4\ \Omega$, $R_c = 3\ \Omega$, $R_d = 2\ \Omega$, $R_e = 5\ \Omega$, $\varepsilon_A = 24$ V y $\varepsilon_B = 12$ V.

a) Calcule el valor de las seis corrientes indicadas en este circuito.

b) Realice un balance de potencia para este circuito.

c) Para lograr que una sustancia eleve su temperatura rápidamente se requiere de un aparato que libere energía a una tasa mínima de 150 Joules por segundo, ¿serviría el circuito mostrado en la figura para realizar esta tarea?

d) Ahora, suponga que se apaga la fuente de voltaje ε_A. Determine la resistencia equivalente de este nuevo circuito, vista desde los terminales de la fuente voltaje ε_B.

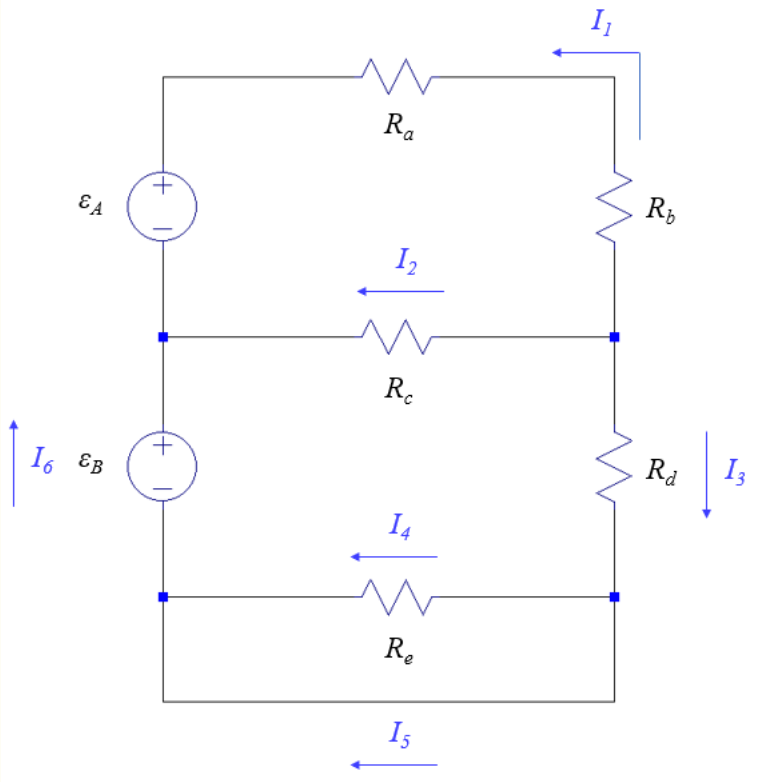


Figura 8. Esquema circuital en estudio.

Solución a), b) y c)

Paso 0: ¿Cómo plantear el ejercicio?

Se pide determinar la potencia entregada y/o disipada por cada elemento circuital. En primer lugar, la potencia eléctrica se puede calcular utilizando la Ley de Joule:

$$P = VI = I^2R = \frac{V^2}{R}$$

Luego, se deberá resolver el circuito mediante algún método.
Finalmente, se debe comprobar que la potencia entregada es equivalente a la disipada:

$$\sum P_E = \sum P_D$$