IEE2123 Circuitos Eléctricos
Profesor: David Watts

Tarea 5

Superposición

Problema 1

Encuentre el voltaje V_A señalado en la Figura 1 mediante el método de superposición.

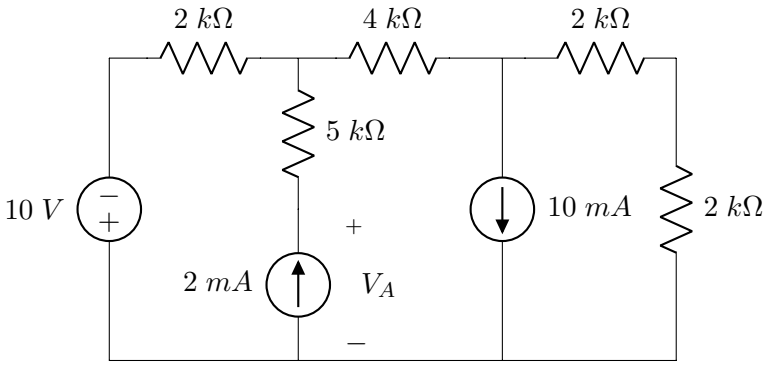


Figura 1: Circuito para la pregunta 1.

Problema 2

Para el circuito de la figura 2, halle la tensión entre los terminales V_{ab} mediante el método de superposición.

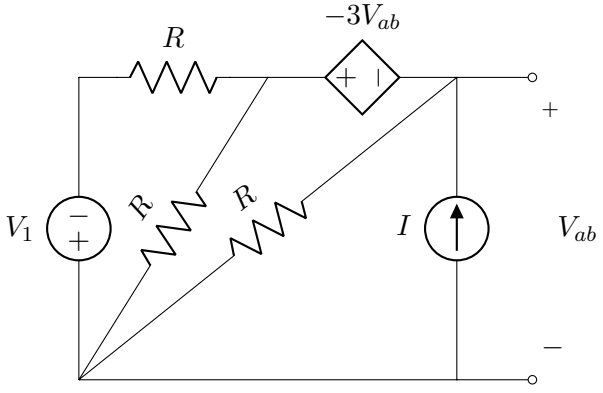


Figura 2: Circuito para la pregunta 2.