

Pontificia Universidad Católica de Chile
Facultad de Ingeniería
IEE2123 Circuitos Eléctricos
Profesor: David Watts
Ayudantes: Cristóbal Matute - Eduardo Guarda - Nicolas Garrido

Ayudantía 12 Abril

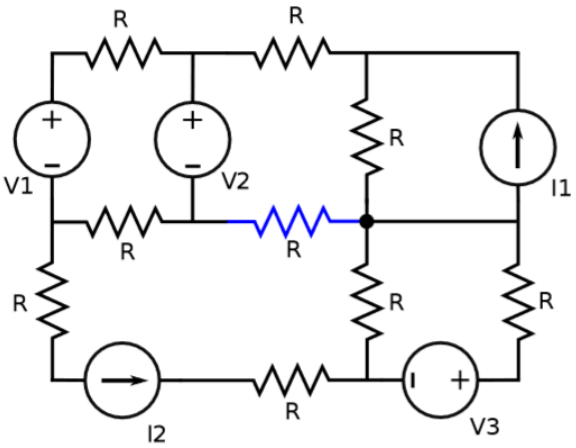
1. Usando Superposición, calcular la potencia que disipa la resistencia marcada con azul.



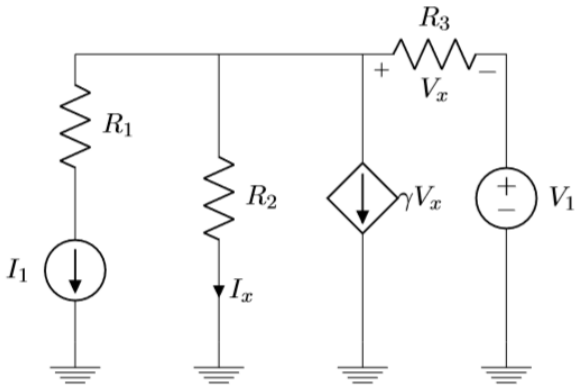2. Calcule I_x mediante el teorema de superposicion



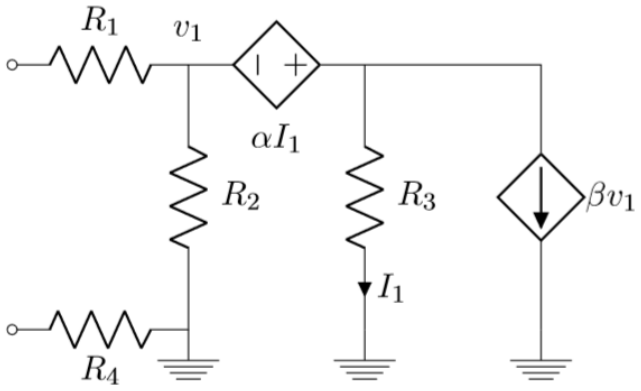3. Calcule el equivalente de Thevenin y Norton del siguiente circuito.



4. Calcule R_L para la maxima transferencia de potencia en el siguiente circuito (visto desde V_x)

