Pauta Tarea 4

Entradas: Votos 1, 2, 3, 4 (V_i)

Voto en blanco 00
Voto candidato cero: 01
Voto candidato uno: 10
Voto nulo (11) no se acepta en este problema

Salidas (G) Gana cero: 01
Gana uno: 10
Empate: 11

```
module Votacion (input logic [1:0] V1, V2, V3, V4,
                 output logic [1:0] G );

logic [2:0] suma_votos_0, suma_votos_1;
assign suma_votos_0 = V1[0] + V2[0] + V3[0] + V4[0];
assign suma_votos_1 = V1[1] + V2[1] + V3[1] + V4[1];
```

```
assign G[0] = suma_votos_0 <= suma_votos_1;
assign G[1] = suma_votos_1 >= suma_votos_0;
endmodule
```